

## ECE333 - Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

### Εργαστηριακή Εργασία 4<sup>η</sup>

#### Περιεχόμενα

1.Τίτλος .....	1
2.Περίληψη .....	1
3.Εισαγωγή .....	2
4.Μέρος Α - Υλοποίηση Οδηγού Μικροφώνου και Αποσειριοποίηση Δεδομένων .....	2
MMCM .....	2
BRAM.....	3
Οδηγός Καταγραφής Ήχου .....	4
5.Μέρος Β - Υλοποίηση Οδηγού Αναπαραγωγής Ήχου και Σειριοποίηση Δεδομένων .....	7
6. Μέρος Γ - Υλοποίηση Ελεγκτή Μνήμης DDR2 .....	10
7. Συμπεράσματα .....	14

#### 1.Τίτλος

Όνομα: Τσελεπή Ελένη

ΑΕΜ:03272

Ημερομηνία: 11/12– 22/01

Τίτλος εργασίας: Εργαστηριακή Εργασία 4<sup>η</sup>, Ψηφιακή Διαμόρφωση  
Σημάτων Ήχου

#### 2.Περίληψη

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την εργαστηριακή αναφορά για την 4<sup>η</sup> εργαστηριακή εργασία όπου στόχος της αναφοράς είναι η σαφής περιγραφή της διαδικασίας σχεδίασης, επαλήθευσης, δοκιμής και τελικής υλοποίησης του κυκλώματος. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά όλα τα μέρη υλοποίησης της εργασίας καθώς και στιγμιότυπα από τις κυματομορφές στο vivado.

### 3.Εισαγωγή

Ο στόχος της 4ης εργαστηριακής εργασίας ήταν η υλοποίηση ενός οδηγού **καταγραφής** και **αναπαραγωγής** ήχου χρησιμοποιώντας Ψηφιακή Διαμόρφωση. Ο οδηγός μετατρέπει ένα αναλογικό σήμα από το πεδίο του συνεχούς χρόνου σε ψηφιακό σήμα διακριτών τιμών για την καταγραφή ήχου και για την αναπαραγωγή ήχου ακολουθούμε την αντιστροφή διαδικασία . Τις μετατροπές από και προς το συνεχές πεδίο του χρόνου τις αντιμετωπίζουμε σαν “μαύρο κουτί “ και διαχειριζόμαστε μόνο ψηφιακά σήματα . Αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση του οδηγού τα παραθέτω παρακάτω .

### 4.Μέρος Α - Υλοποίηση Οδηγού Μικροφώνου και Αποσειριοποίηση Δεδομένων

#### MMCM

Για την υλοποίηση του οδηγού χρειαζόμαστε δύο ρολόγια ( 1 με συχνότητα λειτουργίας στα 200 MHz και ένα στα 2MHz για την δειγματοληψία ) και για να τα παράγω χρησιμοποιήσα την μονάδα MMCM . Όπως και στην πρώτη εργασία για τον προγραμματισμό της MMCM χρησιμοποίησα τους τύπους στη σελίδα 72 του τεχνικού δελτίου όπου

- $FVCO = FCLKIN * M/D$  ,  $600MHz \leq FVCO \leq 1600MHz$  ,  $FCLKIN = 100MHz$
- $FOUT = FCLKIN * M/(D * O)$  , **FOUT=200MHz**

Για την συχνότητα 200MHz επέλεξα  $M:CLKFBOUT\_MULT\_F = 6$  ,  $D:DIVCLK\_DIVIDE=1$  και  $O: CLKOUT\_DIVIDE =3$  (το οποίο προκύπτει από τον δεύτερο τύπο που παρέθεσα παραπάνω ) . Για τα  $CLKFBOUT\_MULT\_F$  και  $DIVCLK\_DIVIDE$  επέλεξα τις προαναφερθείσες τιμές γιατί ήθελα να κρατήσω το  $Fvco = 600MHz$  διότι σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο *“The goal is to make D and M values as small as possible while keeping fvco as high as possible.”*

Για την συχνότητα 2MHz χρησιμοποίησα την cascade λειτουργία για να πέτυχω αυτή την μικρή συχνότητα διότι από τον δεύτερο τύπο προκύπτει  $2 = 100 * 6 / (1 * O) \Rightarrow O = 300$  το οποίο δεν μπορεί να πάρει αυτή την τιμή λόγω των περιορισμών ( $1 < CLKOUT\_DIVIDE < 128$  ) . Στην σελίδα 76 του τεχνικού δελτίου αναφέρει *“The CLKOUT6 divider (counter) can be cascaded with the CLKOUT4 divider. This provides a capability to have an output divider that is larger than 128. CLKOUT6 feeds the input of the CLKOUT4 divider.”*

## MMCM Counter Cascading

The CLKOUT6 divider (counter) can be cascaded with the CLKOUT4 divider. This provides a capability to have an output divider that is larger than 128. CLKOUT6 feeds the input of the CLKOUT4 divider. There is a static phase offset between the output of the cascaded divider and all other output dividers.

Συνδυάζοντας αυτά τα 2 ρολόγια μπορούμε να πέτυχουμε την συχνότητα 2MHz . Αφού το CLKOUT6 “*feeds the input of the CLKOUT4 divider*” μιας και το O για το CLKOUT6 έχει επιλεγεί στην τιμή 3 για να πέτυχουμε την τιμή 300 το CLKOUT\_DIVIDE(4)=100. Το τελευταίο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε την cascade λειτουργία βάζοντας την τιμή TRUE στο CLKOUT4\_CASCADE.

Επομένως το CLKOUT6 είναι η έξοδος για το ρολόι με την συχνότητα στα 200MHz και το ρολόι CLKOUT4 είναι η έξοδος για το ρολόι με την συχνότητα στα 2MHz.

## BRAM

Για την μνήμη BRAM χρησιμοποίησα την μνήμη BRAM\_SINGLE\_MACRO (Tools->Language\_Templates->Verilog->Macro->Artix-7->RAM->Single\_Port) με μέγεθος στα 36Kb . Η συγκεκριμένη μνήμη είναι μια TDP μνήμη δηλαδή διαβάζει και γράφει και από τα 2 Port (ενώ η SDP διαβάζει από το port A και γράφει στο port B) και Write /Read Width όρισα στα 32 bits . Από τα 36.000 bits μόνο τα 32.768(2<sup>15</sup>) είναι valid ενώ τα υπόλοιπα είναι parity bits . Διαβάζοντας το manual [BRAM-Manual](#) και όπως παραθέτω και στο στιγμιότυπο παρακάτω κατάλαβα πως η διεύθυνση πρέπει να είναι 10 bit γιατί  $32.768 / 32 \text{ bit width} = 1024 = 2^{10}$  .

Table 1-13: Port Aspect Ratio for RAMB36E1 (in TDP Mode)

Port Data Width	Port Address Width	Depth	ADDR Bus	DI Bus DO Bus	DIP Bus DOP Bus
1	15	32,768	[14:0]	[0]	NA
2	14	16,384	[14:1]	[1:0]	NA
4	13	8,192	[14:2]	[3:0]	NA
9	12	4,096	[14:3]	[7:0]	[0]
18	11	2,048	[14:4]	[15:0]	[1:0]
36	10	1,024	[14:5]	[31:0]	[3:0]
1 (Cascade)	16	65536	[15:0]	[0]	NA

Στιγμιότυπο από το Manual Bram όπου βλέπουμε το address width για DI,DO=32bit

Για να γράψουμε στην μνήμη πρέπει το σήμα Write enable (WE) να είναι ενεργό. Σύμφωνα λοιπόν με το manual το we είναι Byte-Wide Write Enable και επιτρέπει να γράφονται μόνο 8 bit για να γραφτούν και τα 32 bit επιλέγουμε το we να είναι 4 bit (4\*8=32) ώστε να γράφονται και τα 32 bit στη μνήμη .

### Byte-Wide Write Enable

The byte-wide write enable feature of the block RAM allows writing eight-bit (one byte) portions of incoming data. There are four independent byte-wide write enable inputs to the RAMB36E1 true dual-port RAM. There are eight independent byte-wide write enable inputs to block RAM in simple dual-port mode (RAMB36E1 in SDP mode). Table 1-7 summarizes the byte-wide write enables for the 36Kb and 18Kb block RAM. Each byte-wide write enable is associated with one byte of input data and one parity bit. All byte-wide write enable inputs must be driven in all data width configurations. This feature is useful when using block RAM to interface with a microprocessor. Byte-wide write enable is not available in the dual-clock FIFO or ECC mode. Byte-wide write enable is further described in the Additional RAMB18E1 and RAMB36E1 Primitive Design Considerations section. Figure 1-8 shows the byte-wide write-enable timing diagram for the RAMB36E1.

Στιγμιότυπο από το Manual Bram όπου εξηγείται η επιλογή του we ως 4bit

Τέλος, για την μνήμη το ρολόι έχει συχνότητα στα 200MHz και αποφάσισα το REGCE να το αφήσω σε σχόλια γιατί όπως διάβασα και στο manual είναι ένα σήμα enable για τους registers και δεν με απασχολούν για την εργασία .


#### Σχόλια:

Στον βοηθό που με εξέτασε εξήγησα πως ήθελα να χρησιμοποιήσω την μνήμη Verilog Primitive RAMB36E1 που προτείνεται όμως δεν μπορούσα, παρόλο που είχα διαβάσει το manual, να την κάνω να λειτουργήσει (έδειξα στον βοηθό πως δεν γινόνταν ούτε read από την συγκεκριμένη μνήμη σε ένα project που είχα φτιάξει ειδικά για την μνήμη και παρόλο που το είδαμε και μαζί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί δεν λειτουργούσε ) οπότε και επέλεξα να χρησιμοποιήσω την macro μνήμη που την είχα χρησιμοποιήσει και σε παλαιότερες εργασίες .
 
#### Οδηγός Καταγραφής Ήχου

Για την καταγραφή ήχου, με το πάτημα ενός κουμπιού λαμβάνονται δεδομένα από το μικρόφωνο για ~0.015sec και αποθηκεύονται στη BRAM. Το μικρόφωνο ενεργοποιείται με συχνότητα των 2MHz και η δειγματοληψία από αυτό γίνεται μόνο στη θετική ακμή του ρολογιού. Τέλος, οι εγγραφές στη μνήμη γίνονται όλες παράλληλα με πλάτος 32 bits.


Για την καταγραφή ήχου υλοποίησα μια FSM με δυο καταστάσεις μια κατάσταση inactive όπου δεν γίνεται καταγραφή ήχου και μια κατάσταση που ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού για την καταγραφή του ήχου .



Η **FSM** για τον οδηγό καταγραφής ήχου με 2 καταστάσεις . Η συγκεκριμένη FSM είναι μια MOORE FSM καθώς η έξοδος (flag\_record) καθορίζεται από την τρέχουσα κατάσταση. Αν έρθει το σήμα από το κουμπί (M17) recordEn η FSM πηγαίνει στην κατάσταση State\_record για να γίνει καταγραφή του μηνύματος αλλιώς παραμένει στην κατάσταση inactive. Όταν έχει γεμίσει η μνήμη

μετά από περίπου 0.015sec ένα σήμα flag\_finish γίνεται ένα και η καταγραφή ήχου τελειώνει .


Πως λειτουργεί το μικρόφωνο ;

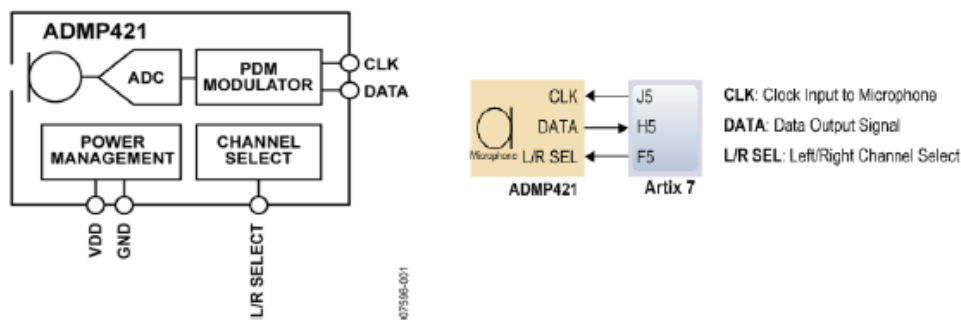

Σχήμα 2: Μικρόφωνο ADMP421

Το μικρόφωνο παίρνει ως είσοδο το ρολόι clk με συχνότητα 2 MHz και ένα σήμα micLRselPDM το οποίο έχει την τιμή 0 ώστε η δειγματοληψία να γίνεται στη **θετική** ακμή του ρολογιού . Το σήμα micDataPDM είναι τα δεδομένα από το μικρόφωνο . Το μικρόφωνο επικοινωνεί με τον επεξεργαστή της πλακέτας ανταλλάσσοντας μόνο 1 δεδομένο (bit) τη φορά στην ταχύτητα των 2MHz. Σε αντιδιαστολή, η Block RAM έχει πιο γρήγορο και μεγαλύτερο κανάλι επικοινωνίας για ανάγνωση (read) και εγγραφή (write) δεδομένων. Άρα, η μνήμη πρέπει να διαβάζει αποσειριοποιημένα (deserialised) τα δεδομένα από το μικρόφωνο, δηλαδή τα δεδομένα από σειριακά του 1 bit πρέπει να γίνουν παράλληλα των 16 ή 32 bit, ώστε να χρησιμοποιηθεί ορθά ολόκληρη η πόρτα “εγγραφής” (write) της μνήμης. Γι αυτό τον λόγο στην FSM για την καταγραφή έχω μια μονάδα (shifter.v) για την αποσειριοποίηση των δεδομένων . Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας έναν right shifter για να γίνεται shifting στο least significant bit όταν έχει ξεκινήσει η καταγραφή (flag\_record=1) και με το ρολόι στα 2MHz(ώστε να βάζω στον shifter ένα bit κάθε φορά που στέλνεται από το μικρόφωνο) κάνω αποσειριοποίηση τα 32 bit του μικροφώνου. Η αποσειριοποίηση των 32 bit τελειώνει μετά από 32 κύκλους ρολογιού των 2MHz όπου σηκώνεται και ένα σήμα enable (thirtytwo\_enable). Στο module *write\_enable* μόλις έχουν ολοκληρωθεί 32 κύκλοι ρολογιού των 2Mhz (thirtytwo\_enable) και η FSM βρίσκεται στην καταγραφή το we γίνεται ίσο με 4'b1111 ώστε να γραφεί στη μνήμη η έξοδος του deserialiser. Για την διεύθυνση της μνήμης έχω έναν counter ( address\_counter) ο οποίος όπως προείπα είναι 10 bit αρχικοποιείται στην τιμή 'd1023 ώστε την πρώτη φορά που έχουν ολοκληρωθεί 32 κύκλοι η διεύθυνση λόγω overflow να γίνεται 0 και αυξάνεται κατά 1 κάθε 32 κύκλους ρολογιού των 2 Mhz. Η καταγραφή τερματίζει όταν έχουν γεμίσει όλες οι θέσεις της μνήμης όταν δηλαδή η διεύθυνση έχει την τιμή 1023 και έχουν γραφεί τα τελευταία 32 bit(Το σήμα γίνεται flag\_finish=1) . Αυτό συμβαίνει μετά από χρόνο ~0.016 sec γιατί κάθε δεδομένο έχει περίοδο 500ns (2MHz) άρα  $32.768\text{bit} * 500\text{ns} = 0.016384\text{ns}$ .

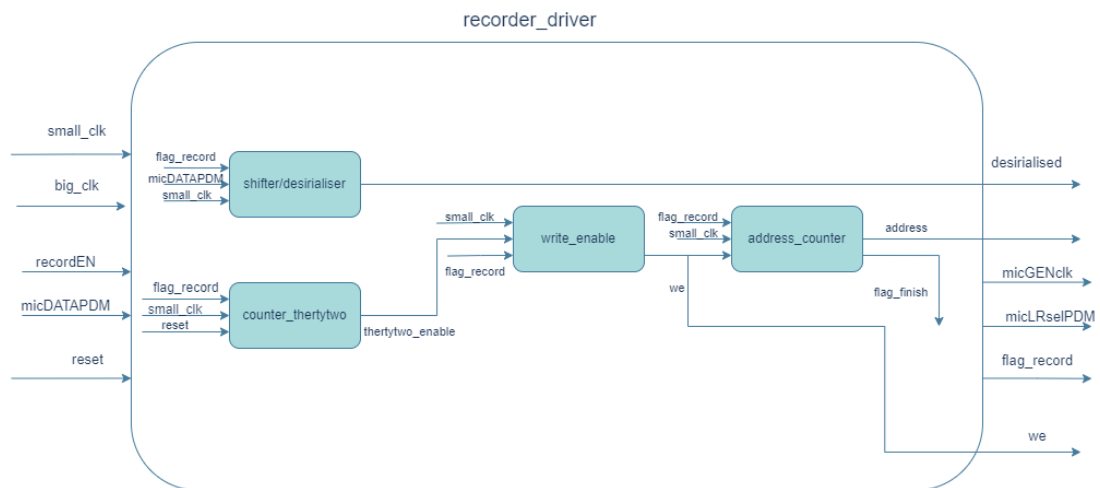
Όλα αυτά που περιγράψα παρουσιάζονται και στο παρακάτω διάγραμμα ροής dataflow.




Στιγμιότυπο από το dataflow για την καταγραφή του ήχου
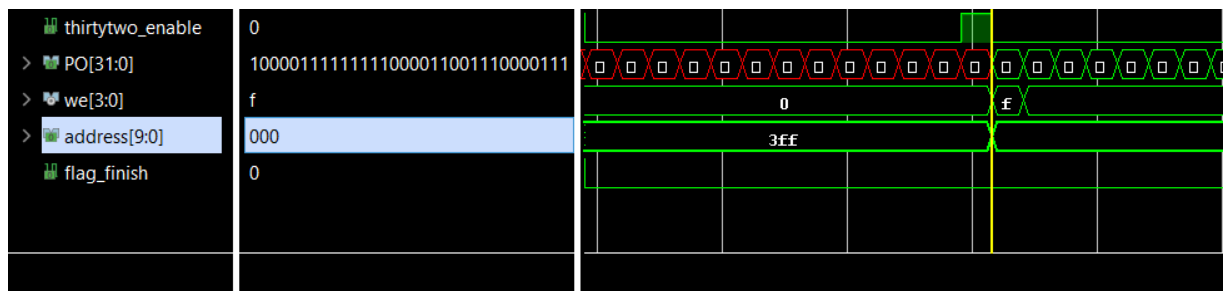
### Τα αποτελέσματα από το testbench για το Α μέρος

Για τον έλεγχο του Α μέρους προσπάθησα στο testbench να προσομοιώσω την λειτουργία του μικροφώνου και ανά 500ns να αλλάζω το micDATAPDM . Το πρώτο δεδομένο που στέλνω είναι το 32'b 111\_0000\_111\_00\_11\_0000\_11111111\_00001 ενώ το δεύτερο δεδομένο είναι 32'b 000\_1111\_000\_11\_00\_1111\_000000000\_11111 και ελέγχω την λειτουργία του κυκλώματος μου .



 Στιγμιότυπο από τον έλεγχο για το Α μέρος. Όπως φαίνεται και στο στιγμιότυπο την στιγμή που στην έξοδο του deserialiser( PO ) βρίσκεται ο αριθμός που έχω στείλει ανεστραμμένος λόγω του right shifting , το we=4'b1111 και το address μόλις έχει γίνει 0 .




Στιγμιότυπο από την αποστολή του δεύτερου δεδομένου . Όταν στην έξοδο του deserialiser βρίσκεται το δεύτερο δεδομένο αναστραμμένο, το we έχει την τιμή 4'b1111 και το address μόλις έχει γίνει 1 . Όπως θα δείτε το σήμα readdata είναι το DO την μνήμης και όταν το address είναι στην τιμή 0 στη μνήμη βρίσκεται το δεδομένο που μόλις έγραψα (Το 87fc3387 είναι η hex μορφή του ανεστραμμένου αριθμού) και αντίστοιχα για το δεύτερο δεδομένο έτσι μπορούσα να ελέγξω ότι τα δεδομένα περνούσαν στη μνήμη .
 
## 5.Μέρος Β - Υλοποίηση Οδηγού Αναπαραγωγής Ήχου και Σειριοποίηση Δεδομένων

Για το Β μέρος της εργασίας υλοποίησα τον Οδηγό Αναπαραγωγής Ήχου όπου με το πάτημα ενός καινούριου κουμπιού (M18) διαβάζει τα δεδομένα από τη BRAM ώστε να τα αποστείλει στην αντίστοιχη έξοδο οδηγώντας το Low Pass Filter Sallen-Key Butterworth για διάρκεια ~5sec επαναλαμβάνοντας το μήνυμα διάρκειας 0.015 sec.

Για την αναπαραγωγή του ήχου όπως και για την εγγραφή υλοποίησα μια FSM με δυο καταστάσεις μια κατάσταση inactive όπου δεν γίνεται αναπαραγωγή ήχου και μια κατάσταση που ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού για την αναπαραγωγή του μηνύματος .




Η **FSM** για τον οδηγό αναπαραγωγής ήχου με 2 καταστάσεις . Η συγκεκριμένη FSM είναι μια **MOORE** FSM καθώς η έξοδος (flag\_play) καθορίζεται από την τρέχουσα κατάσταση. Αν έρθει το σήμα από το κουμπί (M18) playbackEn η FSM πηγαίνει στην κατάσταση State\_play για να γίνει αναπαραγωγή του μηνύματος αλλιώς παραμένει στην κατάσταση inactive. Όταν περάσουν τα 5 sec (με την χρήση ενός μετρητή) ένα σήμα flag\_finish γίνεται ένα και η

αναπαραγωγή τελειώνει .

Για την αναπαραγωγή ήχου λοιπόν, δημιούργησα έναν serialiser(shifter\_play) ώστε τα 32 bit που διαβάζονται (read) από την μνήμη να γίνονται σειριακά του 1 bit καθώς όπως προείπα και στο προηγούμενο μέρος η έξοδος ήχου επικοινωνεί με τον επεξεργαστή της πλακέτας ανταλλάσσοντας μόνο 1 δεδομένο τη φορά στην ταχύτητα των 2MHz. Γι αυτό τον λόγο ο serialiser λειτουργεί με ένα ρολόι στα 2 Mhz , έχει ως είσοδο το DO της μνήμης στα 32 bit και βγάζει σε κάθε κύκλο ρολογιού 1 bit . Ο serialiser «φορτώνει» σε έναν tmp πίνακα την είσοδο (το DO της μνήμης) όταν ο counter που μετράει 32 κύκλους ρολογιού των 2 Mhz είναι στο 0 και έχει ξεκινήσει η κατάσταση αναπαραγωγής ήχου. Στη συνέχεια σε κάθε κύκλο ρολογιού το αποτέλεσμα γίνεται right shifting και στο output του serialiser υπάρχει το least significant ψηφίο του tmp πίνακα (tmp[0]). Έχοντας αυτούς τους δυο deserialiser-serialiser καταφέρνουμε τα bit του audDataPWM που είναι και η έξοδος του serialiser να έχει τα δεδομένα όπως ακριβώς τα στείλαμε . Για την διεύθυνση της μνήμης έχω και σε αυτό το μέρος έναν μετρητή (addresscounter\_player) ο οποίος αυξάνεται κάθε 32 κύκλους ρολογιού των 2 Mhz (thirtytwo\_enable) κατά 1 ξεκινώντας από το 0 έως το 1023 . Τέλος για την αναπαραγωγή του μηνύματος έχω έναν μετρητή τον counter\_fivesec ο οποίος με το ρολόι των 200Mhz μετράει 5sec ( $5\text{sec}/5\text{ns}=1*10^9$

κύκλοι ) όταν έχουν περάσει τα 5 sec ένα σήμα flag\_finish γίνεται 1 και η αναπαραγωγή τελειώνει. Στα 5 αυτά sec η διεύθυνση της μνήμης πηγαίνει από το 0-1023 συνεχόμενα ώστε να επαναλαμβάνεται το μήνυμα . Το σήμα audEnPWM το κάνω assign με το flag\_play το σήμα που δείχνει ότι είμαι στην κατάσταση αναπαραγωγής .

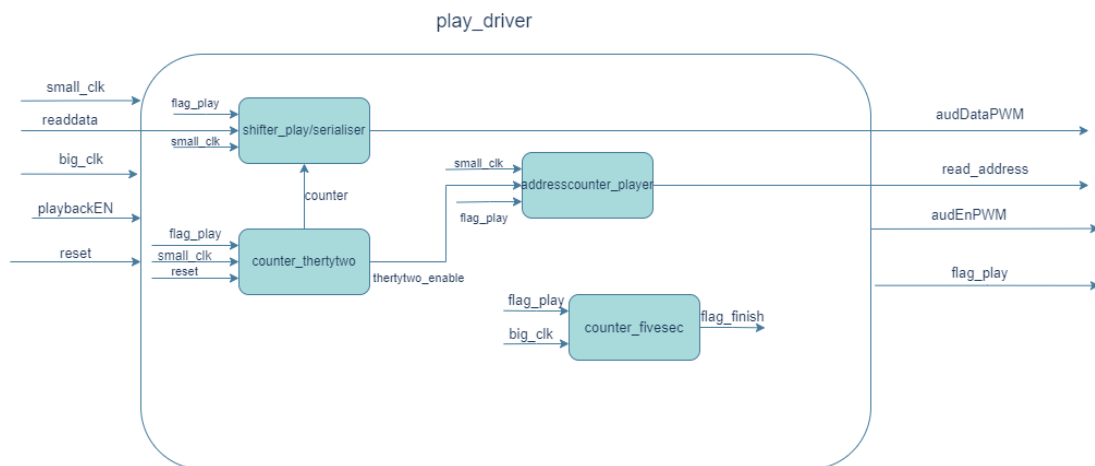Όλα αυτά που περιέγραψα παρουσιάζονται και στο παρακάτω διάγραμμα ροής dataflow.




Στιγμιότυπο από το dataflow για την αναπαραγωγή του ήχου .

Για να ενωθούν αυτά τα 2 μέρη της καταγραφής και της αναπαραγωγής ήχου τα ένωσα σε ένα **top level module** (sounddriver) στο οποίο υπάρχουν και δυο επιπλέον module ένα για την μνήμη BRAM που περιέγραψα στο Α μέρος και ένα module (address\_controller) το οποίο ελέγχει την διεύθυνση που πηγαίνει στην μνήμη . Συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο module ελέγχεται με ένα απλό combinational always block αν ο οδηγός βρίσκεται στην κατάσταση καταγραφής (flag\_record=1) ή στην κατάσταση αναπαραγωγής(flag\_play=1) ώστε και η διεύθυνση που πηγαίνει στην μνήμη να είναι είτε από τον μετρητή οπου υπάρχει στο record module είτε από την διεύθυνση που είναι μετρητής στο playback module .
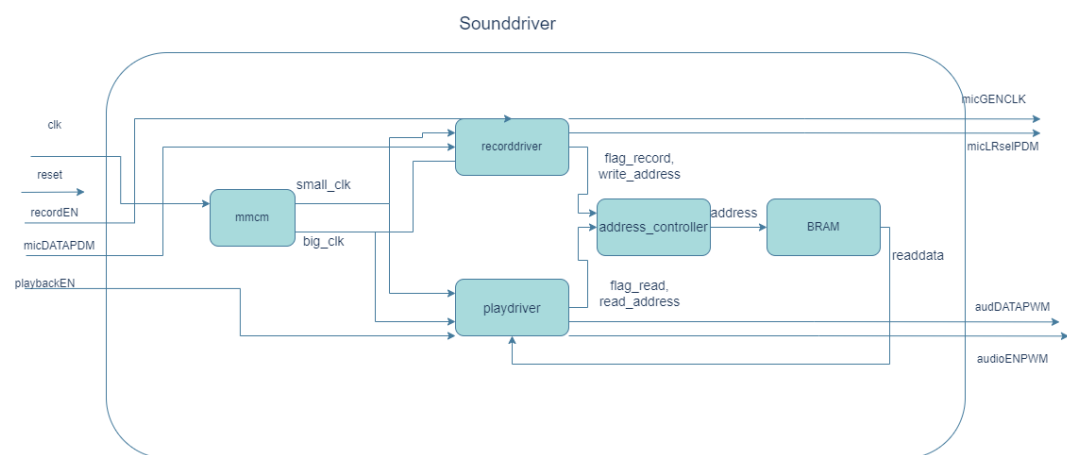
### Παραδοχή

Ο οδηγός κάνει πρώτα εγγραφή του μηνύματος και μόλις τελειώσει ξεκινάει η αναπαραγωγή .




Στιγμιότυπο από το dataflow για το συνολικό top level module .



 
## Τα αποτελέσματα από το testbench για το Β μέρος

Για τον έλεγχο του Β μέρους έλεγξα αν τα δεδομένα που έστειλα στο Α μέρος θα βρίσκονται ανά 1 bit στην έξοδο audDataPWM. Επειδή ο έλεγχος είναι ενδεικτικός και για να μην εισάγω πολλές καθυστερήσεις έκανα την καταγραφή του μηνύματος να σταματάει μόλις έχουν γραφτεί τα 2 μηνύματα στη μνήμη . Έτσι στη συνέχεια έκανα το σήμα playbackEN ίσο με 1 ώστε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή .




Στιγμιότυπο από την αναπαραγωγή του ήχου . Όπως θα δείτε το πρώτο CurrentState γίνεται 0 που είναι inactive για την εγγραφή ήχου και στη συνέχεια ξεκινάει η αναπαραγωγή όταν το playbackEn γίνεται 1 . Όταν ξεκινάει η αναπαραγωγή η διεύθυνση βρίσκεται στο 0 και το audDataPWM έχει τα bit του πρώτου μηνύματος . Μετά από 32 κύκλους ρολογιού η διεύθυνση γίνεται 1 και μετά από έναν κύκλο ρολογιού των 2 Mhz βγαίνει το δεύτερο δεδομένο στην έξοδο audDataPWM.

 

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο είναι μετά από 16ms όπου η διεύθυνση έχει περάσει τις 1024 τιμές και ξανά ξεκινάει από το 0 . Όπως θα δείτε όταν η διεύθυνση είναι πάλι 0 και 1 στο audDataPWM έχουμε τα bit που περιμέναμε όπως ακριβώς είναι και στο 1<sup>ο</sup> στιγμιότυπο .

## Warnings

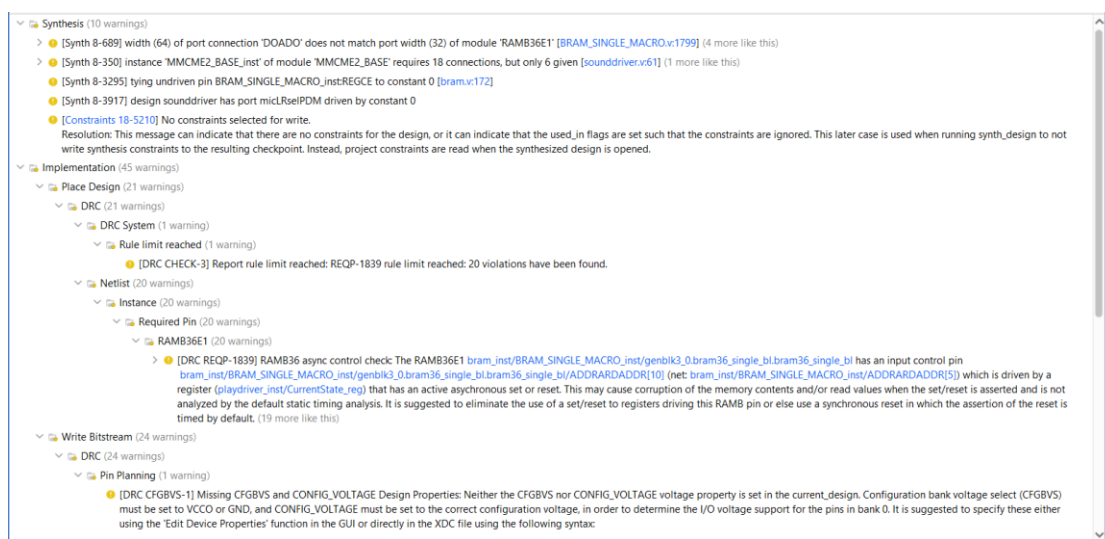

Τα συγκεκριμένα warnings δεν με ανησυχήσαν διότι το DO από την εκφώνηση πρέπει να είναι 32 bit , το REGCE όπως εξήγησα και στο κεφάλαιο με την μνήμη επέλεξα να


είναι σε σχόλια και τέλος τα warnings για το implementation απλά προτείνουν το reset να είναι σύγχρονο κάτι όμως που δεν γίνεται γιατί σε όλες μας τις εργασίες το reset είναι ασύγχρονο . Γι αυτό τον λόγο τα συγκεκριμένα warning δεν τα θεώρησα σημαντικά .

## Προγραμματισμός πλακέτας

Για τον προγραμματισμό της πλακέτας χρειάστηκε μόνο ένας προγραμματισμός της πλακέτας μιας και συνέδεσα αρχικά τα ακουστικά μου στην ειδική θύρα της πλακέτας και κάνοντας αρχικά καταγραφή και μετά αναπαραγωγή πατώντας το κουμπί M18 άκουσα για 5 sec έναν ήχο (σαν βαβούρα ) . Στην εξέταση μου βάλामε τα ηχεία στην πλακέτα και ακούσαμε και πάλι τον ίδιο ήχο για διάρκεια περίπου 5 sec . Στην εξέταση να σημειώσω δεν χρησιμοποίησα τα antibounce αρχεία για τα κουμπιά που βρίσκονται στο project της εργασίας γιατί ξέχασα να τα συνδέσω με τα σήματα recordEn, playbackEn κατά τον προγραμματισμό της πλακέτας όμως τα παραθέτω γιατί θα μπορούσαν τα κουμπιά να έχουν antibounce .
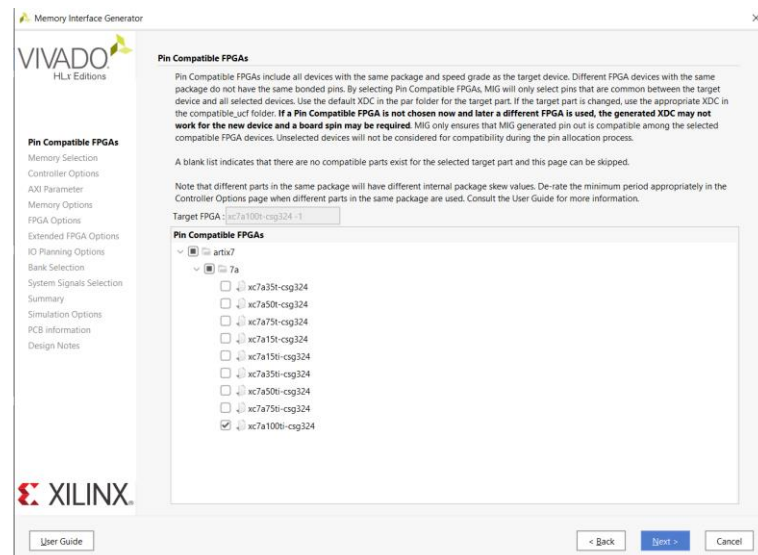
## 6. Μέρος Γ - Υλοποίηση Ελεγκτή Μνήμης DDR2

Για το Γ μέρος της εργασίας ακολούθησα τα βήματα εγκατάστασης της DDR2 που υπάρχουν στο ειδικό εγχειρίδιο [DDR2](#) . Συγκεκριμένα, σας παραθέτω παρακάτω κάποια στιγμιότυπα από την διαδικασία εγκατάστασης .



Στιγμιότυπο από την επιλογή Pins .Επέλεξα το τελευταίο γιατί η ονομασία της πλακέτας μας είναι Nexys A7-100T.

Memory Interface Generator

VIVADO  
HLx Editions

Pin Compatible FPGAs  
Memory Selection  
**Controller Options**  
AXI Parameter  
Memory Options  
FPGA Options  
Extended FPGA Options  
IO Planning Options  
Bank Selection  
System Signals Selection  
Summary  
Simulation Options  
PCB Information  
Design Notes

**Options for Controller 0 - DDR2 SDRAM**

**Clock Period:** Choose the clock period for the desired frequency. The allowed period range (3000 - 5000) is a function of the selected FPGA part and FPGA speed grade. Refer to the User Guide for more information. 5,000 ps 200.0 MHz

**PHY to Controller Clock Ratio:** Select the PHY to Memory Controller clock ratio. The PHY operates at the Memory Clock Period chosen above. The controller operates at either 1/4 or 1/2 of the PHY rate. The selected Memory Clock Period will limit the choices. 4:1

**Memory Type:** Select the memory type. Type(s) marked with a warning symbol are not compatible with the frequency selection above. Components

**Memory Part:** Select the memory part. Part(s) marked with a warning symbol are not compatible with the frequency selection above. Find an equivalent part or create a part using the "Create Custom Part" button if the part needed is not listed here. The "Create Custom Part" feature is not supported for RDRAM II. MT47H128M1600-25E  
Create Custom Part

**Data Width:** Select the Data Width. Parts marked with a warning symbol are not compatible with the frequency and memory part selected above. 16

**ECC:** MIG supports ECC for 72 bit data width configuration. To be able to select ECC, select a data width that has ECC supported. Disabled

**Data Mask:** Enable or disable the generation of Data Mask (DM) pins using this check box. This option can be selectable only if the memory part selected has DM pins. Uncheck this box to not use data masks and save FPGA I/Os that are used for DM signals. ECC designs (DDR3 SDRAM, DDR2 SDRAM) will not use Data Mask. ☒

**Number of Bank Machines:** This parameter defines the number of bank machines. A given bank machine manages a single DRAM bank at any given time. Note: Setting a lower value will result in lower resource utilization, but may effect controller efficiency for certain traffic patterns. 2

**ORDERING:** Normal mode allows the memory controller to reorder commands to the memory to obtain the highest performance.

**Memory Details:** 2Gb, x16, row:14, col:10, bank3, data bits per strobe:8, with data mask, single rank

User Guide < Back Next > Cancel

Στιγμιότυπο από την επιλογή των controllers. Όπως φαίνεται έχω επιλέξει ως περίοδο ρολογιού τα 5000ps ώστε να λειτουργεί στα 200Mhz και επίσης έχω ορίσει το Data Width στα 16bit όπως ορίζει η εκφώνηση. Τέλος, για τα Banks έχω ορίσει τον μικρότερο δυνατό αριθμό στα 2 banks.

Memory Interface Generator

VIVADO  
HLx Editions

Pin Compatible FPGAs  
Memory Selection  
Controller Options  
AXI Parameter  
Memory Options  
FPGA Options  
Extended FPGA Options  
IO Planning Options  
**Bank Selection**  
System Signals Selection  
Summary  
Simulation Options  
PCB Information  
Design Notes

**Bank Selection For Controller 0 - DDR2 SDRAM**

Select the byte groups for the data and address/control in the architectural view below. Data and Address/Control must be selected within 3 vertical banks. The interface cannot span horizontally. \*Bank(s) 14,15 contain configuration pins. MIG tries to avoid usage of these banks for default configurations. If bank(s) 14,15 is selected for your memory controller, XDC should be verified to ensure no conflicts with the configuration pin. For complete information see [UG586 Bank and Pin rules](#).

Bank selection may be restricted to High Performance columns in order to meet the interface data rate selected

Address/Control: 25/25 Data: 22/22

HK Bank		HR Bank		HR Bank		HR Bank	
Bank 16	Signal Sets	Bank 15	Signal Sets	Bank 35	Signal Sets	Bank 34	Signal Sets
Byte Group T0	Unassigned	Byte Group T0	Unassigned	Byte Group T0	Address/Ctrl-0	Byte Group T0	DQ[8-15]
Byte Group T1	Unassigned	Byte Group T1	Unassigned	Byte Group T1	Address/Ctrl-1	Byte Group T1	Unassigned
Byte Group T2	Unassigned	Byte Group T2	Unassigned	Byte Group T2	Address/Ctrl-2	Byte Group T2	Unassigned
Byte Group T3	Unassigned	Byte Group T3	Unassigned	Byte Group T3	DQ[0-7]	Byte Group T3	Unassigned

Deselect Banks Restore Defaults

User Guide < Back Next > Cancel

Στιγμιότυπο από την επιλογή των Banks. Συγκεκριμένα αφού έχω επιλέξει προηγουμένως 2 Banks επέλεξα το Bank 35 και 34.

**System Signals Selection**

Select the system pins below appropriately for the interface. Customization of these pins can also be made in the XDC after the design is generated. For more information see [UG586 Bank and Pin rules](#).

System Clock and Reference Clock pin selections will not be visible if the "No Buffer" option was selected in the FPGA Options page, an adjacent bank if there are not enough pins available such as when fitting a 16 bit interface in a single bank.

Signal Name	Bank Number	Pin Number
sys_clk_p/n	35	E2/D2(CC,P/N)

**Reference Clock Pin Selection**

The **clk\_ref** input is used as the reference clock for the IODELAY. Refer the "7 Series FPGA SelectIO Resources User Guide" for more information. This input can be generated internally or can be connected to an external clock source on a clock capable differential (P/N) pair. This selection will be faded when Reference Clock type chosen is **Use System Clock**.

Signal Name	Bank Number	Pin Number
clk_ref_p/n	35	F4/F3(CC,P/N)

**System Signals**

These signals may be connected internally to other logic or brought out to a pin.

- **sys\_rst**: This input signal is used to reset the interface.
- **init\_calib\_complete**: This signal indicates that the interface has completed calibration and memory initialization and is ready for commands. LOC constraint will be generated in XDC for Example design only based on "Pin Number" selection below.
- **error**: This output signal indicates that the traffic generator in the Example Design has detected a data mismatch. This signal does not exist in the User Design.

Signal Name	Bank Number	Pin Number
sys_rst	16	A8(MRCC,N)
init_calib_complete	16	A10(SRCC,P)
tg_compare_error	16	B9(SRCC,N)

All pins must be constrained to specific locations in order to generate a bit file in the implementation phase (this is not required for simulation).

User Guide < Back Next > Cancel

Στιγμιότυπο από την επιλογή των Pins Number για τα banks .

**Vivado Project Options:**

Target Device : xc7a100t-csg324  
 Speed Grade : -1  
 HDL : verilog  
 Synthesis Tool : VIVADO

If any of the above options are incorrect, please click on "Cancel", change the CORE Gen

**MIG Output Options:**

Module Name : mig\_7series\_0  
 No of Controllers : 1  
 Selected compatible Device(s) : xc7a100ti-csg324

**FPGA Options:**

System Clock Type : Differential  
 Reference Clock Type : Differential  
 Debug Port : OFF  
 Internal Vref : disabled  
 IO Power Reduction : ON  
 XADC instantiation in MIG : Enabled

**Extended FPGA Options:**

DCI for DQ, DQS, DQS#, DM : enabled  
 Internal Termination (HR Banks) : 50 Ohms

Controller 0

Controller Options :

Print

User Guide < Back Next > Cancel


Τελικό Summary των επίλογων το οποίο παραθέτω μαζί με την εργασία .

## Σχόλια

Να σημειωθεί πως τα βήματα που δεν βρίσκονται σε στιγμιότυπο είναι επειδή δεν έκανα κάποια αλλαγή από τις προεπιλεγμένες τιμές . Με το συγκεκριμένο μέρος της εργασίας δεν μπορούσα να προχωρήσω γιατί παρόλο που ακολουθούσα όλα τα βήματα που σας εξήγησα παρά πάνω στο τέλος της διαδικασίας και ενώ πατούσα την επιλογή generate δεν μου άνοιγε νέο παράθυρο ώστε να συνεχίσω με την εγκατάσταση της DDR2 κάτι που υπέδειξα και στον βοηθό του εργαστήριου κατά την εξέταση μου .
 
## Επιλογή Constraints

Για την επιλογή των constraints για το .xdc αρχείο διάβασα το manual της Nexys [nexys-a7](#) και το αρχείο Master XDC File για την πλακέτα μας την Nexys A7-100T. Συγκεκριμένα, για την εγγραφή ήχου επέλεξα τα pins που φαίνονται στο στιγμιότυπο βάζοντάς στο pin J5 το micGenCLK , στο H5 το micDataPDM και τέλος στο F5 το micLRselPDM.



Στιγμιότυπο από το manual για την εγγραφή ήχου

```
##Buttons
#set_property -dict { PACKAGE_PIN N17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNC }]; #IO_L9P_T1_DQS_14 Sch=btnc
#set_property -dict { PACKAGE_PIN M18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNU }]; #IO_L4N_T0_D05_14 Sch=btnc
#set_property -dict { PACKAGE_PIN P17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNL }]; #IO_L12P_T1_MRCC_14 Sch=btnl
#set_property -dict { PACKAGE_PIN M17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNR }]; #IO_L10N_T1_D15_14 Sch=btnr
#set_property -dict { PACKAGE_PIN P18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTND }]; #IO_L9N_T1_DQS_D13_14 Sch=btnd
```


Στιγμιότυπο από το Master XDC File το οποίο παρουσιάζει τις επιλογές στα buttons το οποίο με βοήθησε να επιλέξω τα pins για τα κουμπιά reset (N17), recordEn(M17), playbackEn(M18).

Για την επιλογή των pins για την αναπαραγωγή του ήχου συμβουλευτήκα το manual αλλά και το Master XDC File.

The on-board audio jack (J8) is driven by a Sallen-Key Butterworth Low-pass 4th Order Filter that provides mono audio output. The circuit of the low-pass filter is shown in Figure 15.1. The input of the filter (AUD\_PWM) is connected to the FPGA pin A11. A digital input will typically be a pulse-width modulated (PWM) or pulse density modulated (PDM) open-drain signal produced by the FPGA. The signal needs to be driven low for logic '0' and left in high-impedance for logic '1'. An on-board pull-up resistor to a clean analog 3.3V rail will establish the proper voltage for logic '1'. The low-pass filter on the input will act as a reconstruction filter to convert the pulse-width modulated digital signal into an analog voltage on the audio jack output.

Copyright Digilent, Inc. All rights reserved.  
Other product and company names mentioned may be trademarks of their respective owners.

Page 30 of 33

 

Στιγμιότυπο από το manual της Nexys A7-100T για την αναπαραγωγή ήχου.

```
##PWM Audio Amplifier
#set_property -dict { PACKAGE_PIN A11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AUD_PWM }]; #IO_L4N_T0_15 Sch=aud_pwm
#set_property -dict { PACKAGE_PIN D12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AUD_SD }]; #IO_L6P_T0_15 Sch=aud_sd
```

*Στιγμιότυπο από το XDC File για την επιλογή των pins για την αναπαραγωγή ήχου.*

Τα παραπάνω στιγμιότυπα που παρέθεσα με βοήθησαν να συνδέσω τα σήματα audDataPWM στο pin A11 και το audEnPWM στο pin D12 .

## 7. Συμπεράσματα

Η τέταρτη εργαστηριακή εργασία ήταν μια απαιτητική εργασία καθώς χρειάστηκαν ώρες ενασχόλησης με τα ειδικά εγχειρίδια (manual) τόσο για την λειτουργία της μονάδας MMCM όσο και για την λειτουργία του μικροφώνου και της DDR . Με την συγκεκριμένη εργασία έμαθα να ψάχνω τις πληροφορίες που χρειάζομαι στα manual αλλά έμαθα και πως λειτουργεί το μικρόφωνο και πως γίνεται αναπαραγωγή ήχου με την πλακέτα Nexys A7-100T.